


A-10 図に示す論理回路の名称として、正しいものを下の番号から選べ。ただし、正(+)の電圧を1とした正論理とする。

- 1 OR
- 2 AND
- 3 NAND
- 4 NOR
- 5 EX-OR

A B ?

0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

X-OR

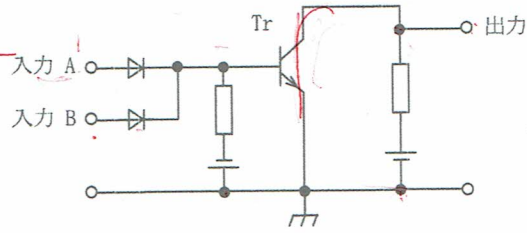

Tr : トランジスタ
 : 抵抗
 : 直流電源
 : ダイオード

A	B	AND	NAND	OR	NOR	EX-OR
0	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	0	1	0	1