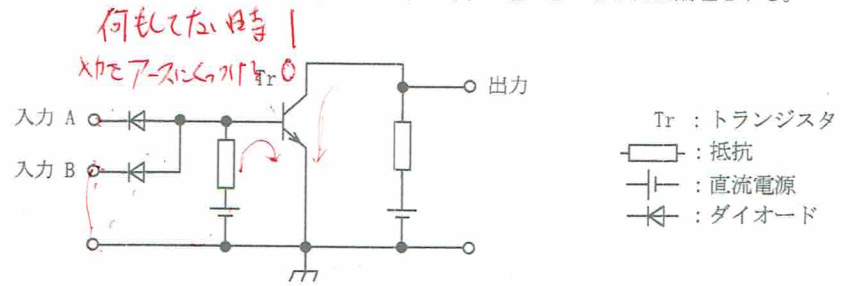


A - 10 図に示す論理回路の名称として、正しいものを下の番号から選べ。ただし、正(+)の電圧を1とした正論理とする。

- 1 OR
- 2 NOR
- 3 AND
- 4 **NAND**
- 5 EX-OR



A	B	出力	AND
0	0	1	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

NAND

