

A - 3 図に示す抵抗 $R = 50 [\Omega]$ で作られた回路において、端子 ab 間の合成抵抗の値として、正しいものを下の番号から選べ。

- 1 25 $[\Omega]$
- 2 50 $[\Omega]$
- 3 100 $[\Omega]$
- 4 150 $[\Omega]$
- 5 200 $[\Omega]$

