


A-8 図に示す論理回路の真理値表として正しいものを下の番号から選べ。ただし、正論理とし、A及びBを入力、Xを出力とする。

| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |


| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

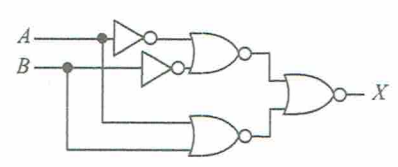

| A | B | X |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

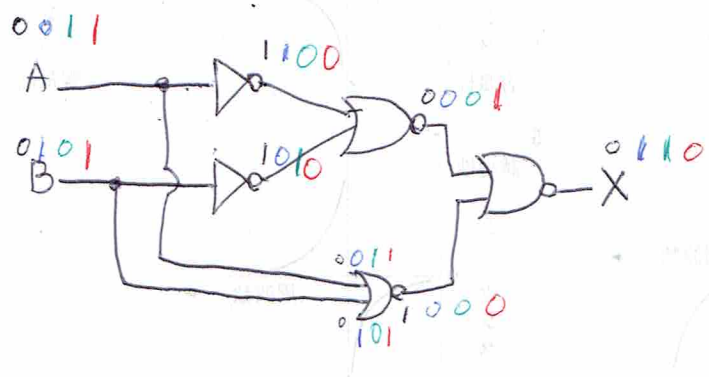

NOR

両方0の時  
1  
3A x 4A C

NOT

| A | B | or | Nor |
|---|---|----|-----|
| 0 | 0 | 0  | 1   |
| 0 | 1 | 1  | 0   |
| 1 | 0 | 1  | 0   |
| 1 | 1 | 1  | 0   |