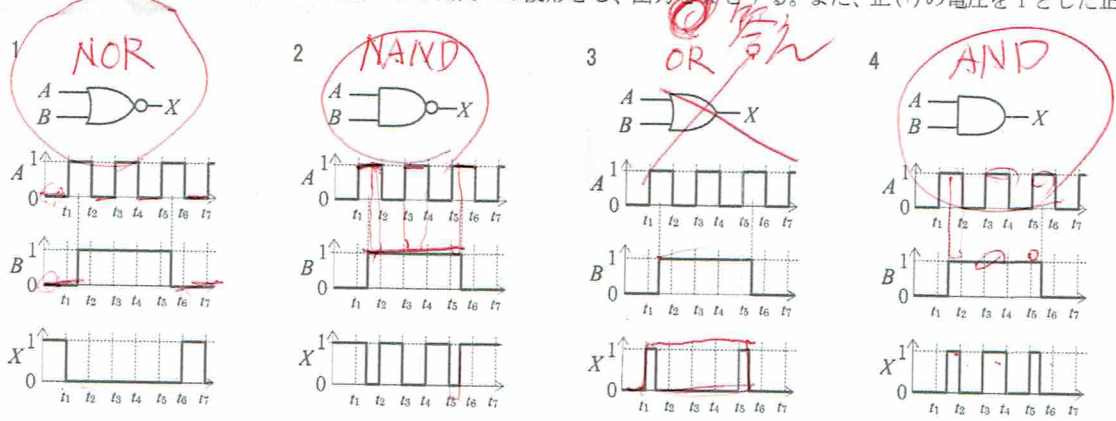


A - 10 次の図は、論理回路とタイムチャートの組合せを示したものである。このうち、誤っているものを下の番号から選べ。ただし、各回路の入力  $A$  及び  $B$  は図で示した同一の波形とし、出力を  $X$  とする。また、正 (+) の電圧を 1 とした正論理とする。



AND

A	B	AND	OR	NAND	NOR
1	1	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0
0	0	0	0	1	1