

A - 6 図1に示すように、電気的特性が同一のダイオードDを2個直列に接続したときの電圧電流特性( $V-I$ 特性)を表すグラフとして、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、1個のDの電圧電流特性( $V_D - I_D$ 特性)を図2とする。

