

A - 18 次の記述は、スイッチング電源回路について述べたものである。□内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。

(1) 代表的な方式は、出力電圧を基準電圧と比較して、その誤差信号に応じてスイッチングのオン、オフの □A□ を制御することにより、平均出力の定電圧制御を行う。

時間

(2) スwitchング電源回路は、三端子レギュレータ等を用いた連続制御（線形制御）形電源回路と比べ効率が □B□ 。また、原理的に雑音が □C□ 。

	A	B	C
1	時間	悪い	出にくい
2	時間	良い	出やすい
3	時間	良い	出にくい
4	振幅	良い	出やすい
5	振幅	悪い	出にくい

