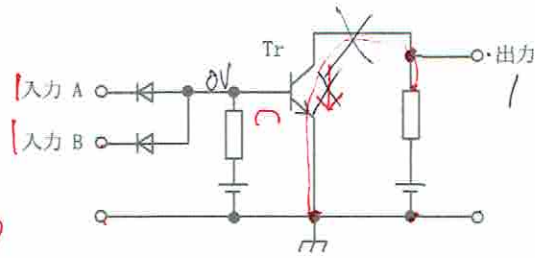


A - 10 図に示す論理回路の名称として、正しいものを下の番号から選べ。ただし、正(+)⁰の電圧を1とした正論理とする。

- 1 EX-OR
- 2 OR
- 3 NOR
- 4 AND
- 5 NAND

A	B	出力
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	1

NAND



A	B	AND
1	1	1
0	1	0
1	0	0
0	0	0

Tr: トランジスタ
 □: 抵抗
 ┌─┴─┐: 直流電源
 ──>|─: ダイオード