A－6　次の記述は、図1に示すように、電気的特性が同一のダイオードDを二つ直列に接続した回路の、電圧と電流について述べたものである。［　　］内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。ただし、Dは図2の特性を持つものとする。

(1)　回路の直流電圧を V〔V〕としたとき、一つのDに加わる電圧 V_D は、［ A ］〔V〕である。

(2)　したがって、V が［ B ］〔V〕以下のとき、回路に流れる電流 I は零である。

(3)　また、V が1.6〔V〕のとき、I は約［ C ］〔mA〕である。

	A	B	C
1	V	1.2	10
2	V	0.6	20
3	$V/2$	1.2	40
4	$V/2$	0.6	10
5	$V/2$	1.2	20

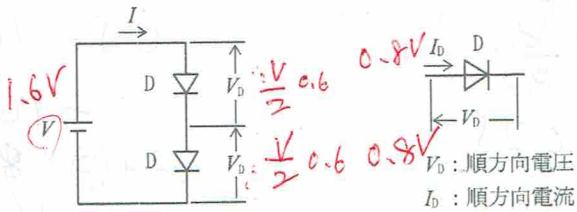

図1

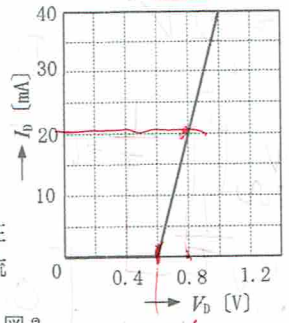

図2